

## 04 – ÉTUDE DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES – ANALYSER, MODÉLISER, RÉSOUDRE, RÉALISER

### CHAPITRE 1 – DIPÔLES, SOURCES ET CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Compétences

Résoudre :

–


Rés – Cl.1 :

## Capsuleuse de boccas – Chaîne d'acquisition du couple

On s'intéresse aux capteurs de couples présents sur la capsuleuse de boccas. Ces capteurs n'existent que sur le système didactisé. Ils permettent de mesurer les efforts transmis par le maneton à la croix de Malte.


Objectifs

...

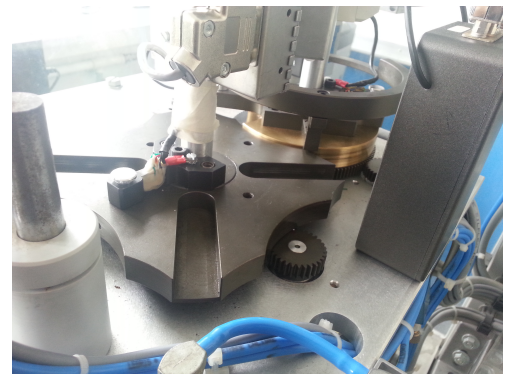

Croix de Malte de la capsuleuse

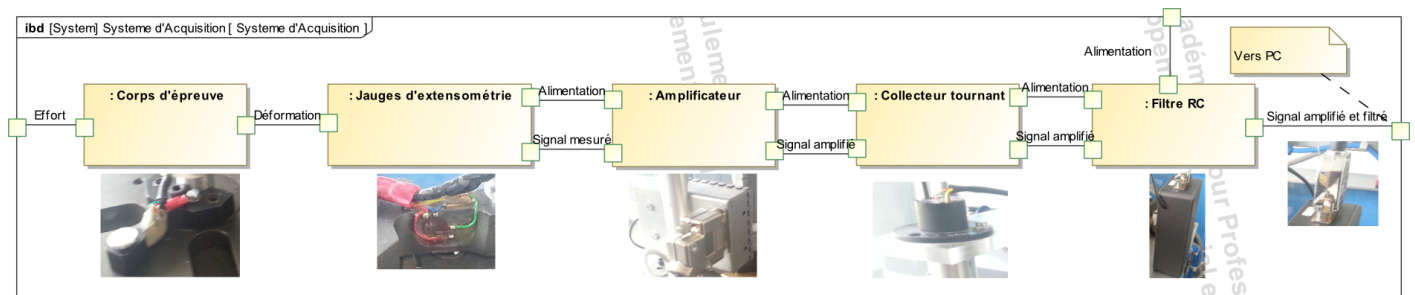On donne le diagramme de bloc interne associé au système de mesure du couple dans la capsuleuse :



Chacun de ces éléments se retrouvent sur le schéma électrique de la chaîne d'acquisition :

